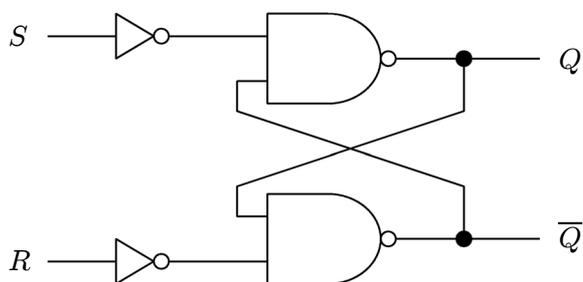



付録B 論理回路

B.1 フリップフロップ チェックシート

■ リセットを行いなさい ($S = 0, R = 1$)。



■ リセットから保存状態に推移させなさい ($S = 0, R = 0$)。

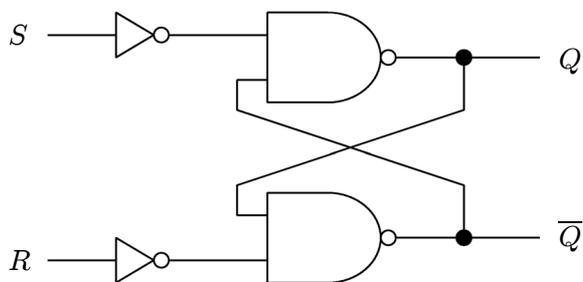

■ 保存状態からセットを行いなさい ($S = 1, R = 0$)。

